QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

+3/1/58+

QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	out
0	1
1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	out
0	1
1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

A	out
0	1
1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

A	out
0	1
1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	out
0	1
1	0

QCM NSI 01

Aucune justification n'est demandée.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
Chaque réponse correcte rapporte un point.
Une absence de réponse n'enlève pas de point.

Nom et prénom :

.....

Question 1 Quelle est la table de vérité de la porte **et** ?

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

☐

A	out
0	1
1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Question 2 Quelle est la table de vérité de la porte **non** ?

☐

A	out
0	1
1	0

■

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

☐

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1